

Índice

<u>Capítulo</u>	<u>Págs.</u>
<i>Prólogo</i>	VII
<i>Nota del editor</i>	IX
<i>Lista de los principales símbolos</i>	XI
1. Introducción a los circuitos de transmisión por c.c. a.t.	1
1.1 Introducción	1
1.2 Limitaciones en la transmisión por c.a.	2
1.3 Limitaciones en la transmisión por c.c.	10
1.4 Comparación, económica, con otras formas de transmisión de energía	13
Referencias	15
2. Circuitos de transmisión por c.c. a.t.	16
2.1 Elección de los circuitos de válvulas	16
2.2 Discusión de los diferentes tipos de conexión de las válvulas	20
2.3 Disposición de grupos conectados en puente	21
Referencias	23
3. Evolución y diseño de las válvulas iónicas de c.c. a.t.	24
3.1 Generalidades	24
3.2 Principios fundamentales en la construcción de válvulas.	24
3.3 Métodos de evolución	30
3.4 Diseño de válvulas	40
3.5 Conclusión	45
Referencias	46

4. Análisis del funcionamiento de los convertidores en puente	48
4.1 Introducción	48
4.2 Análisis del convertidor.	49
4.3 Características exteriores	60
4.4 Funcionamiento normal del convertidor, circuitos equivalentes	67
4.5 Estudio del comportamiento del inversor	72
4.6 Convertidor en cascada	76
Referencias	79
5. Control de sistemas de c.c. a.t.	80
5.1 Introducción	80
5.2 Control del paso de potencia entre dos convertidores	80
5.3 Posibilidad de la transmisión por c.c. a.t. con más de dos estaciones	92
5.4 Control de una interconexión en c.c. funcionando en paralelo con una red de c.a..	100
Rerefencias	103
6. La protección de los convertidores y sistemas de c.c. a.t.	104
6.1 Introducción	104
6.2 Control de convertidores de c.c. a.t.	106
6.3 Funcionamiento de una válvula de by-pass	109
6.4 Clasificación de faltas.	119
6.5 Dispositivos de protección para fallo en la commutación	134
6.6 Faltas en la línea de transmisión de c.c.	145
6.7 Faltas en el rectificador	147
Referencias	149
7. Filtros, circuitos amortiguadores y carga reactiva en los convertidores de c.c. a.t.	151
7.1 Introducción	151
7.2 Diferencia entre filtros y circuitos amortiguadores	151
7.3 Necesidad de voltamperios reactivos de los convertidores de c.c. a.t.	154
7.4 Filtros de c.a..	158
7.5 Filtros de c.c.	179
7.6 Amortiguamiento de la línea de c.c.	182
7.7 Circuitos amortiguadores de las válvulas	183
7.8 Conclusión	191
Apéndice I	192
Apéndice II	193

Apéndice III	194
Referencias	194
8. Algunos aspectos del diseño del enlace de potencia a través del Canal de la Mancha.	195
8.1 Introducción	195
8.2 Circuito de c.c.	198
8.3 Transformadores principales.	208
8.4 Aparellaje de c.a.	210
8.5 Convertidores	210
8.6 Válvulas del convertidor	212
8.7 Divisores de la corriente de ánodo	214
8.8 Reactancias de ánodo.	216
8.9 Mallas amortiguadoras en las válvulas	217
8.10 Compensación de la energía reactiva	218
8.11 Filtros de armónicas	220
8.12 Equipo de control del convertidor	221
8.13 Medida	234
8.14 Protección del convertidor.	236
8.15 Amortiguadores de sobretensiones, lado c.a.	238
8.16 Amortiguadores de sobretensiones, lado c.c.	238
8.17 Interferencias de radio	239
8.18 Problema de resonancia de tercera armónica	242
8.19 Futuro de la transmisión en c.c. a.t.	243
Referencias	244
9. La simulación de sistemas de c.c. a.t.	245
9.1 Introducción	245
9.2 Representación de sistemas de c.c. a.t. en analizador de redes	246
9.3 Métodos digitales.	261
9.4 Representación de sistemas de c.c. por simuladores	264
9.5 Conclusiones.	268
Referencias	268
10. Posibilidades futuras de la c.c. a.t.	269
10.1 Introducción	269
10.2 Proyectos en construcción	271
10.3 Limitaciones de la transmisión en c.c. a.t.	277
10.4 Posibilidades futuras para sistemas de c.c. a.t.	286
10.5 Conclusiones.	292
Referencias	293
<i>Indice alfabético</i>	295