

# CONTENIDO

<b>Abreviaturas .....</b>	<b>xix</b>
<b>Prólogo.....</b>	<b>21</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>23</b>
<b>1. EMC y Seguridad funcional.....</b>	<b>31</b>
1.1. ¿Qué son la EMC y la Seguridad funcional?.....	31
1.1.1. Consecuencias de fallos en Seguridad funcional .....	31
1.1.2. Relación entre FS y EMC.....	32
1.2. Historia de accidentes relacionados con EMC .....	32
1.2.1. El dirigible Hindenburg .....	32
1.2.2. Portaviones Forrestal USA .....	33
1.2.3. Destructor HMS Sheffield .....	34
1.2.4. Helicóptero UH-60 Blackhawk .....	35
1.2.5. Frenos ABS en un conocido fabricante de coches alemán .....	36
1.3. Compatibilidad electromagnética.....	36
1.3.1. Inmunidad electromagnética.....	37
1.3.2. Emisiones electromagnéticas .....	37
1.3.3. Margen de EMC .....	37
1.3.4. Fuente de ruido .....	38
1.3.5. Tipos de ruido .....	39
1.3.6. El medio de propagación del ruido .....	40
1.3.7. Receptor del ruido.....	40
1.3.8. ¿Cómo debemos diseñar los circuitos electrónicos? .....	41
1.3.9. EMC desde el inicio del diseño .....	42
1.3.10. ¿Por dónde empezamos?.....	43
1.3.11. Métodos de diseño de EMC.....	45
1.3.12. Auto-compatibilidad o integridad de la señal .....	46
1.3.13. Las cuatro fuentes de distorsión de la señal.....	47
<b>2. Seguridad Funcional (<i>Functional Safety</i>) .....</b>	<b>49</b>
2.1. Conceptos de seguridad funcional.....	49
2.1.1. ¿Qué es la seguridad funcional en sistemas electrónicos? .....	49
2.1.2. Funciones de seguridad.....	50
2.1.3. <i>Safety Integrity Level SIL</i> (Nivel de Seguridad Integral) .....	50

2.1.4. Clasificación de las funciones de seguridad .....	51	3.3.27. ESR (Resistencia Serie Equivalente).....	75	
2.1.5. Análisis de peligros ( <i>Hazard analysis</i> ) .....	51	3.3.28. ESL (Inductancia Serie Equivalente).....	76	
2.1.6. Identificación de riesgos ( <i>Risk assesment</i> ).....	51	3.3.29. Corriente a través del condensador .....	76	
2.1.7. Desafíos al trabajar con seguridad funcional .....	52	3.3.30. Reactancia de un condensador .....	77	
<b>2.2. El porqué de los errores en el producto .....</b>	<b>52</b>	3.3.31. Impedancia total de un condensador .....	77	
2.2.1. Problemas con el equipo de trabajo .....	53	3.3.32. Ángulo de fase .....	78	
2.2.2. Proceso desorganizado.....	54	3.3.33. Factor de disipación (%) .....	79	
2.2.3. Problemas con el producto.....	55	3.3.34. Factor de potencia (%) .....	79	
2.2.4. Tecnología inadecuada .....	55	3.3.35. Factor de calidad.....	79	
<b>2.3. Condiciones reales de ensayos de EMC .....</b>	<b>56</b>	3.3.36. Potencia perdida.....	79	
2.3.1. Ensayos combinados de EMC y ambientales .....	56	3.3.37. Respuesta a impulsos (dV/dt) .....	80	
2.3.2. Seguridad funcional durante el ciclo de vida del producto .....	56	<b>3.4. Campo magnético.....</b>	<b>80</b>	
<b>3.</b>	<b>Fundamentos electromagnéticos .....</b>	59	3.4.1. Campo inducido.....	81
<b>3.1. Campos electromagnéticos .....</b>	<b>59</b>	<b>3.5. La inductancia.....</b>	<b>81</b>	
<b>3.2. Campo eléctrico.....</b>	<b>59</b>	3.5.1. ¿Qué es la inductancia? .....	82	
3.2.1. Cargas y electrones .....	60	3.5.2. La inductancia es un elemento reactivo .....	83	
3.2.2. ¿Cómo se representa el campo eléctrico? .....	60	3.5.3. Constante de tiempo de los circuitos LR .....	84	
3.2.3. Potencial eléctrico y diferencia de potencial.....	61	3.5.4. Corriente de carga por la inductancia .....	84	
<b>3.3. Condensadores .....</b>	<b>62</b>	3.5.5. Tipos de inductancia .....	85	
3.3.1. Capacidad de un condensador (Faradios) .....	63	3.5.6. Auto-inductancia.....	85	
3.3.2. El valor del condensador.....	64	3.5.7. Inductancia mutua.....	85	
3.3.3. El condensador de desacoplo adecuado.....	65	3.5.8. La modulación de la impedancia .....	86	
3.3.4. Resonancia en paralelo .....	66	3.5.9. Bobinas conectadas en serie .....	87	
3.3.5. Estabilidad a largo término ( <i>Capacitance drift</i> ) .....	66	3.5.10. Capacidad parásita en las bobinas.....	88	
3.3.6. Coeficiente de temperatura (TC) .....	67	3.5.11. Ruido en la masa ( <i>Ground noise</i> ) .....	89	
3.3.7. <i>Rated capacitance</i> ( $C_R$ ).....	67	3.5.12. Minimizar la inductancia. Inductancia de los conductores .....	90	
3.3.8. <i>Rated voltage</i> ( $U_R$ ).....	67	3.5.13. Bobinas impresas .....	91	
3.3.9. Corriente de rizado .....	67	<b>3.6. Relés y contactores.....</b>	<b>92</b>	
3.3.10. <i>Surge voltage</i> ( $U_S$ ) .....	68	3.6.1. Control de la bobina del relé .....	92	
3.3.11. Voltaje AC sobrepuerto .....	68	3.6.2. Desactivación.....	93	
3.3.12. Voltaje inverso.....	68	3.6.3. Cargas inductivas en los contactos de los relés .....	94	
3.3.13. Voltaje pulsante .....	68	3.6.4. Sobre tensiones generadas .....	94	
3.3.14. <i>Upper Category Temperature</i> (UCT en °C) .....	68	3.6.5. Ejemplo práctico .....	95	
3.3.15. Temperatura y frecuencia .....	69	3.6.6. Protección con varistores .....	96	
3.3.16. <i>Operating Temperature</i> ( $T_{OP}$ ) and <i>Life Expectancy</i> .....	69	3.6.7. Alimentación y retornos de relés y motores.....	97	
3.3.17. Resistencia de aislamiento ( $R_{IS}$ ) .....	70	<b>3.7. Diseño orientado a EMC .....</b>	<b>98</b>	
3.3.18. Dieléctricos ( <i>Dielectric strength</i> ) .....	70	3.7.1. Cancelación del flujo magnético .....	99	
3.3.19. Influencia del dieléctrico sobre la capacidad .....	70	3.7.2. Componentes no ideales .....	100	
3.3.20. <i>Dielectric absorption</i> (DA).....	71	3.7.3. Antenas ocultas .....	100	
3.3.21. Condensadores en serie.....	71	3.7.4. Componentes ocultos .....	101	
3.3.22. Condensadores en paralelo .....	72	<b>3.8. Conceptos básicos de EMC y RF (radiofrecuencia) .....</b>	<b>102</b>	
3.3.23. Constante de tiempo (RC) y carga en un condensador .....	72	3.8.1. Ancho de banda y amplitud de la señal medida .....	102	
3.3.24. Descarga de un condensador.....	73	3.8.2. Tipos de detección .....	103	
3.3.25. Energía almacenada (Joules o Watio/segundo) .....	74	3.8.3. Detector de pico ( <i>peak</i> ) .....	103	
3.3.26. Campo eléctrico entre las armaduras de un condensador .....	74	3.8.4. Detector de cuasi pico ( <i>quasi peak</i> ) .....	103	
		3.8.5. Detector promedio ( <i>average</i> ) .....	104	

3.8.6. Tiempo de medida ( <i>Sweep</i> ) .....	104	4.3.12. Forma de identificar el tipo de <i>crosstalk</i> .....	142
3.8.7. Ensayos de EMC .....	104	4.3.13. <i>Crosstalk</i> debido a discontinuidades de los planos .....	142
3.8.8. Emisiones radiadas .....	106	4.3.14. Divergencia de la corriente de retorno .....	143
3.8.9. Emisiones conducidas .....	107	4.3.15. <i>Crosstalk</i> hacia los planos de alimentación .....	144
3.8.10. Inmunidad radiada .....	108	4.3.16. Técnicas de diseño para prevenir el <i>crosstalk</i> .....	145
3.8.11. Inmunidad conducida .....	108	<b>4.4. El <i>ground bounce</i></b> .....	<b>146</b>
3.8.12. Inyección de corriente ( <i>BCI Bulk Current injection</i> ) .....	109	4.4.1. Etapas de salida .....	147
<b>3.9. ESD (Descargas de electricidad estática)</b> .....	<b>110</b>	4.4.2. Inductancias parásitas .....	147
3.9.1. Campos estáticos .....	110	4.4.3. La naturaleza de los planos .....	150
3.9.2. Formas de onda de las descargas electrostáticas .....	111	4.4.4. La mirilla ( <i>spyhole</i> ) .....	151
3.9.3. Efecto triboeléctrico .....	112	4.4.5. Estrategias para minimizar el <i>ground bounce</i> .....	152
3.9.4. Fallos provocados por eventos de ESD .....	112	<b>4.5. Gradiente de tensión en los planos</b> .....	<b>154</b>
3.9.5. Tipos de descargas .....	113	<b>4.6. Blindajes y cables coaxiales</b> .....	<b>156</b>
3.9.6. Daño causado por corrientes de ESD fluyendo en circuitos .....	113	4.6.1. Efectividad del blindaje ( <i>Shielding Effectiveness</i> ) .....	157
3.9.7. Daño causado por corrientes de ESD fluyendo a través de masa .....	114	4.6.2. Continuidad en el blindaje .....	159
3.9.8. Daño causado por campos electromagnéticos .....	114	4.6.3. Juntas conductoras ( <i>Gaskets</i> ) .....	159
3.9.9. Daño causado por pre-descargas de campo eléctrico .....	115	4.6.4. Cables coaxiales .....	160
3.9.10. Generador de ESD auto construido .....	116	4.6.5. Impedancia de transferencia $Z_T$ .....	160
3.9.11. Diagnósticos y soluciones .....	116		
3.9.12. Conceptos relacionados con el análisis de fenómenos ESD .....	118		
<b>3.10. La resonancia</b> .....	<b>119</b>	<b>5. La radiación</b> .....	<b>163</b>
3.10.1. Resonancia serie .....	120	<b>5.1. Tiempo y frecuencia</b> .....	<b>163</b>
3.10.2. Resonancia en paralelo .....	121	5.1.1. Dominio temporal .....	163
3.10.3. La resonancia ciclo a ciclo .....	121	5.1.2. Dominio frecuencial .....	164
3.10.4. Frecuencia de anti-resonancia .....	124	<b>5.2. Campos electromagnéticos y radiación</b> .....	<b>167</b>
<b>4. Ruido en los circuitos</b> .....	<b>125</b>	5.2.1. Campo conservativo y campo radiante .....	167
<b>4.1. Procedencia del ruido</b> .....	<b>125</b>	5.2.2. Campos radiantes .....	168
<b>4.2. Inter-sistemas. Métodos de acople del ruido</b> .....	<b>125</b>	5.2.3. Tipos de antenas .....	169
4.2.1. Acople de impedancia común .....	127	5.2.4. Partículas cargadas .....	170
4.2.2. Acople por campo electromagnético .....	127	5.2.5. Movimiento de las partículas .....	170
4.2.3. Acople radiado. Campo magnético .....	128	5.2.6. El fenómeno de la radiación .....	171
4.2.4. Acople radiado. Campo eléctrico .....	128	5.2.7. Campo cercano y campo lejano .....	171
4.2.5. Radiado y conducido. Acople combinado .....	129	5.2.8. Impedancia de onda .....	172
<b>4.3. Ruido intra-sistema, <i>crosstalk</i></b> .....	<b>130</b>	<b>5.3. Corrientes en modo diferencial y en modo común</b> .....	<b>173</b>
4.3.1. Unidades de medida del <i>crosstalk</i> .....	131	5.3.1. Corrientes en modo diferencial .....	174
4.3.2. <i>Crosstalk</i> de impedancia común .....	132	5.3.2. Radiación en modo diferencial .....	174
4.3.3. ¿Qué es la capacidad mutua? .....	132	5.3.3. Ejemplo de reducción de interferencias en modo diferencial .....	176
4.3.4. Relación entre la capacidad mutua y el <i>crosstalk</i> .....	134	5.3.4. Corrientes en modo común .....	178
4.3.5. <i>Crosstalk</i> capacitivo .....	134	5.3.5. Emisión de interferencias en modo común .....	180
4.3.6. <i>Far end</i> y <i>near end</i> del <i>crosstalk</i> capacitivo .....	135	5.3.6. Conversión entre el modo diferencial y el modo común .....	180
4.3.7. Reducción del <i>crosstalk</i> capacitivo .....	137	5.3.7. Asimetría en un circuito impreso de dos capas .....	181
4.3.8. <i>Crosstalk</i> inductivo .....	137	5.3.8. Asimetrías en componentes .....	182
4.3.9. Relación entre inductancia mutua y <i>crosstalk</i> .....	139	5.3.9. Aislamiento mediante bobina de modo común .....	182
4.3.10. <i>Far end</i> y <i>near end</i> del <i>crosstalk</i> inductivo .....	140	5.3.10. Aislamiento mediante transformador .....	183
4.3.11. <i>Crosstalk</i> e impedancia de las líneas .....	141	5.3.11. Aislamiento mediante opto-acoplador .....	184

5.3.14. Cables planos.....	186
<b>6. Líneas de transmisión .....</b>	<b>189</b>
<b>6.1. Introducción .....</b>	<b>189</b>
6.1.1. Material del circuito impreso.....	190
6.1.2. Constante dieléctrica.....	190
6.1.3. Factor de disipación.....	191
6.1.4. Resistencia de la superficie y volumen en el material dieléctrico.....	191
6.1.5. Resistencia al cortocircuito ( <i>Dielectric Strength Breakdown</i> ) .....	192
6.1.6. Interconexiones.....	192
6.1.7. Línea capacitiva (puntual) .....	193
6.1.8. Pistas eléctricamente largas .....	193
6.1.9. La velocidad de la luz .....	194
6.1.10. Tiempo de propagación .....	195
<b>6.2. Parámetros de las líneas de transmisión .....</b>	<b>196</b>
6.2.1. Impedancia característica.....	196
6.2.2. La impedancia característica versus forma física de la línea .....	198
6.2.3. Impedancia y resistencia .....	199
6.2.4. Líneas de transmisión en circuitos impresos. <i>Microstrip</i> .....	199
6.2.5. <i>Stripline</i> .....	200
6.2.6. <i>Microstrip</i> diferencial .....	201
6.2.7. <i>Stripline</i> diferencial simétrica .....	201
6.2.8. Retardo y velocidad de propagación .....	202
6.2.9. Inductancia y capacidad de las líneas .....	203
6.2.10. Amplitud de la señal sobre la línea de transmisión .....	203
6.2.11. Corriente en la línea de transmisión.....	204
6.2.12. División de líneas .....	206
<b>6.3. Retornos de las líneas de transmisión. Retornos ideales.....</b>	<b>206</b>
6.3.1. Retorno de corriente en una línea <i>microstrip</i> referenciada a masa .....	207
6.3.2. Retorno de corriente en una <i>stripline</i> .....	209
6.3.3. Cuando plano de alimentación y driver no tienen el mismo voltaje .....	210
<b>6.4. Reflexiones en la línea de transmisión.....</b>	<b>211</b>
6.4.1. Final de línea sin la impedancia correcta .....	212
6.4.2. Terminación de AC .....	214
6.4.3. Efectos de la frecuencia de las señales .....	214
6.4.4. Amortiguación ( <i>Damping</i> ) .....	215
6.4.5. Ángulos de las pistas .....	216
<b>6.5. Retornos no ideales .....</b>	<b>217</b>
6.5.1. Acople de dos líneas atravesando un corte del plano de masa.....	218
6.5.2. Salto de capa .....	219
6.5.3. Mala interconexión de planos .....	221
6.5.4. Otros retornos no ideales .....	222
6.5.5. Características comunes de los retornos no ideales .....	223
<b>6.6. Atenuación de las señales .....</b>	<b>223</b>
6.6.1. Resistencia del cobre .....	223
6.6.2. Resistencia de las vías .....	226

6.6.3. Pérdidas resistivas en corriente alterna ( <i>Skin effect</i> ) .....	227
6.6.4. Profundidad del efecto skin ( <i>Skin depth</i> ) .....	227
6.6.5. Resistencia efectiva de un conductor en corriente alterna .....	228
6.6.6. Absorción del dieléctrico .....	229
6.6.7. Degradación de los flancos .....	229
6.6.8. Impedancia de 50 ó 75 Ohm .....	230
6.6.9. Pre-énfasis .....	230
<b>7. Técnicas de trazado del circuito impreso .....</b>	<b>231</b>
<b>7.1. Circuitos impresos .....</b>	<b>231</b>
7.1.1. Segregación de circuitos .....	231
<b>7.2. Planos de alimentación y de masa .....</b>	<b>233</b>
7.2.1. Impedancia característica .....	234
7.2.2. Ruido SSO en el plano de masa .....	234
7.2.3. Corrientes de retorno en el plano de masa .....	235
7.2.4. Anchura efectiva del plano de masa .....	236
7.2.5. Separando planos .....	236
7.2.6. Tensiones de alimentación .....	237
7.2.7. Efecto de blindaje de los planos .....	238
7.2.8. <i>Crosstalk</i> entre pistas adyacentes .....	238
7.2.9. Capacidad entre planos .....	239
7.2.10. Solapar planos .....	240
7.2.11. Pistas que atraviesan segregaciones .....	241
7.2.12. Distribución de las capas ( <i>stackup</i> ) .....	242
7.2.13. Circuito impreso de seis capas .....	243
7.2.14. Circuito impreso de ocho capas .....	244
7.2.15. Efecto proximidad .....	244
7.2.16. Estrategias en los planos de masa y de alimentación .....	245
7.2.17. Desacople a un plano equivocado .....	246
<b>7.3. Conexión de planos de masa (<i>Grounding</i>) .....</b>	<b>247</b>
7.3.1. Configuraciones de masa en estrella y en serie .....	247
7.3.2. Masa híbrida .....	248
7.3.3. Conectando los planos juntos .....	249
<b>7.4. Las vías .....</b>	<b>250</b>
7.4.1. Resistencia de las vías .....	250
7.4.2. Capacidad de corriente de las vías .....	251
7.4.3. Capacidad e inductancia de las vías .....	252
7.4.4. Capacidad de las vías .....	253
7.4.5. Inductancia de las vías .....	253
7.4.6. Disposición de vías .....	253
7.4.7. El modelo vía .....	254
7.4.8. Microvías .....	255
7.4.9. Jaula de Faraday .....	256
7.4.10. Masas flotantes .....	256
7.4.11. Relleno de masa ( <i>Poured-ground</i> ) .....	257
<b>7.5. Micro-islas .....</b>	<b>258</b>

7.5.1.	Micro-isla en circuitos multicapa.....	259		
7.5.2.	Entradas y salidas desde los planos .....	260		
7.5.3.	Figuras de ruido .....	261		
7.5.4.	Aislamiento de circuitos .....	262		
<b>7.6.</b>	<b>Capacidad enterrada (<i>Buried capacitance</i>) .....</b>	<b>262</b>		
<b>7.7.</b>	<b>Terminación disipativa en los bordes (DET) .....</b>	<b>264</b>		
7.7.1.	La equipotencialidad de los planos.....	264		
7.7.2.	Resonancia en los planos .....	265		
<b>7.8.</b>	<b>Masas limpias y masas sucias.....</b>	<b>267</b>		
7.8.1.	Con los mismos componentes, pero... ¡funciona! .....	269		
7.8.2.	Campo eléctrico entre circuitos de potencia y de señal .....	270		
<b>7.9.</b>	<b>Stitching. Salvando las distancias .....</b>	<b>272</b>		
7.9.1.	Stitching de alta frecuencia.....	273		
7.9.2.	Stitching de baja frecuencia .....	274		
7.9.3.	Stitching múltiple.....	274		
7.9.4.	Técnica de <i>stitching</i> según la frecuencia de las señales.....	275		
7.9.5.	Masas aisladas galvánicamente .....	275		
7.9.6.	Mejora de la inmunidad en ESD .....	276		
<b>7.10.</b>	<b>Consejos prácticos sobre los planos de alimentación.....</b>	<b>277</b>		
7.10.1.	Trazado del circuito impreso de un microcontrolador .....	277		
7.10.2.	Alimentación y desacoplo.....	277		
7.10.3.	Separación de la alimentación .....	279		
7.10.4.	Cristal de cuarzo y señales rápidas .....	280		
7.10.5.	Pistas sin plano de referencia.....	281		
<b>7.11.</b>	<b>Circuitos impresos de dos capas .....</b>	<b>281</b>		
<b>8.</b>	<b>El sistema de alimentación.....</b>	<b>285</b>		
<b>8.1.</b>	<b>Introducción .....</b>	<b>285</b>		
8.1.1.	Condensador de desacoplo.....	286		
8.1.2.	El comportamiento real de un condensador .....	286		
8.1.3.	Resonancia serie .....	287		
8.1.4.	Consideraciones generales.....	288		
8.1.5.	Tipo de condensador .....	288		
8.1.6.	El emplazamiento .....	289		
8.1.7.	¿Por qué el emplazamiento es importante? .....	289		
8.1.8.	Efecto de la carga en las salidas.....	290		
8.1.9.	El valor del condensador.....	290		
8.1.10.	Filtrado de la alimentación .....	291		
8.1.11.	Condensador de paso ( <i>bypass</i> ) .....	293		
8.1.12.	Condensador reserva ( <i>bulk</i> ) .....	293		
<b>8.2.</b>	<b>El sistema de alimentación .....</b>	<b>294</b>		
8.2.1.	¿De qué se compone el sistema de alimentación? .....	295		
8.2.2.	Impedancia interna del sistema de alimentación.....	297		
8.2.3.	Comportamiento dinámico del sistema de alimentación .....	298		
8.2.4.	Secuencia de acontecimientos en la demanda de corriente .....	299		
8.2.5.	Medida del ruido en un sistema de alimentación.....	301		
<b>8.3.</b>	<b>Impedancia del sistema de alimentación.....</b>	<b>301</b>		
8.3.1.	Impedancia del sistema de alimentación.....	302		
8.3.2.	Regulador de tensión .....	303		
8.3.3.	Condensador reserva ( <i>bulk</i> ) .....	303		
8.3.4.	Corriente media y de pico en CMOS .....	304		
8.3.5.	Condensador de desacoplo.....	305		
8.3.6.	Planos de alimentación .....	306		
8.3.7.	Impedancia global del sistema .....	307		
<b>8.4.</b>	<b>Concepto de altura de desacoplo .....</b>	<b>307</b>		
8.4.1.	Inductancias parciales .....	308		
8.4.2.	Inductancia del bucle L1, vías .....	309		
8.4.3.	Inductancia de los <i>pads</i> del condensador .....	309		
8.4.4.	Inductancia del bucle L2 .....	310		
8.4.5.	Inductancia del bucle L3 .....	310		
8.4.6.	Frecuencia de utilización del condensador de desacoplo .....	311		
<b>8.5.</b>	<b>Contaminación de los planos.....</b>	<b>311</b>		
8.5.1.	Ruido en la alimentación de un circuito integrado .....	313		
8.5.2.	Reducción del ruido en los planos .....	314		
<b>8.6.</b>	<b>Desacoplo en baja y alta frecuencia.....</b>	<b>315</b>		
8.6.1.	Desacoplo a bajas frecuencias .....	315		
8.6.2.	Desacoplo en altas frecuencias .....	316		
<b>8.7.</b>	<b>Estrategias recomendadas en el desacoplo .....</b>	<b>316</b>		
8.7.1.	Reducción de la inductancia de las vías .....	317		
8.7.2.	Emplazamiento en array .....	318		
<b>9.</b>	<b>Diseño lógico de alta velocidad.....</b>	<b>319</b>		
<b>9.1.</b>	<b>El jitter.....</b>	<b>319</b>		
9.1.1.	¿Qué es el <i>jitter</i> ? .....	319		
9.1.2.	<i>Jitter</i> de corto término y <i>jitter</i> de largo término .....	321		
9.1.3.	Diagrama del ojo ( <i>Eye diagram</i> ) .....	321		
9.1.4.	Clases de <i>jitter</i> .....	323		
9.1.5.	Origen del <i>jitter</i> .....	323		
9.1.6.	Señales de reloj .....	323		
9.1.7.	Formas de medir el <i>jitter</i> . PLL de referencia. ( <i>Golden PLL</i> ) .....	324		
9.1.8.	Medida del <i>jitter</i> mediante un osciloscopio .....	325		
9.1.9.	Ánalisis del <i>jitter</i> utilizando una aproximación al espectro .....	325		
9.1.10.	Métodos para reducir el <i>jitter</i> .....	326		
9.1.11.	Filtrado de la tensión de alimentación .....	327		
<b>9.2.</b>	<b>El skew.....</b>	<b>327</b>		
9.2.1.	Sincronización de señales .....	328		
<b>10.</b>	<b>Diseño analógico y de potencia.....</b>	<b>331</b>		
<b>10.1.</b>	<b>Fugas de corriente en el sustrato del PCB .....</b>	<b>331</b>		
10.1.1.	Efectos estáticos .....	331		
10.1.2.	Anillos de guarda ( <i>Guard Ring</i> ) .....	332		

10.1.3. Efectos dinámicos.....	334	11.2.8. Frecuencia fundamental vs. sobretono ( <i>Overtone</i> ) .....	364
<b>10.2. Amplificadores .....</b>	<b>335</b>	11.2.9. Oscilador Colpitts .....	365
10.2.1. Un solo punto de masa.....	335	<b>11.3. Consideraciones de diseño.....</b>	<b>366</b>
<b>10.3. Fuentes de alimentación comutadas.....</b>	<b>337</b>	11.3.1. Resonadores cerámicos.....	366
10.3.1. Corriente en la inductancia .....	337	11.3.2. Espectro distribuido ( <i>Spread Spectrum Clocking</i> ) .....	369
10.3.2. Parámetros utilizados.....	338		
10.3.3. Rampa de corriente en la inductancia .....	338		
10.3.4. <i>Steady-state</i> .....	339		
10.3.5. Ley de voltios por segundo.....	339		
10.3.6. <i>Duty cycle</i> .....	340		
10.3.7. Función de transferencia DC .....	340		
10.3.8. Modos de funcionamiento .....	340		
10.3.9. Ecuaciones comunes a cualquier topología .....	340		
<b>10.4. La topología buck-boost .....</b>	<b>341</b>		
10.4.1. Parámetros utilizados.....	341		
10.4.2. Corriente por cada componente del <i>buck-boost</i> respecto a D .....	342		
10.4.3. Corriente por cada componente del <i>buck-boost</i> versus la carga .....	343		
<b>10.5. Corrientes parásitas a través de los radiadores.....</b>	<b>343</b>		
10.5.1. Corrientes parásitas en los chasis metálicos .....	344		
10.5.2. Nodo de conmutación .....	346		
10.5.3. PADS de alta corriente .....	347		
<b>10.6. Efectos parásitos de los componentes y el PCB .....</b>	<b>347</b>		
10.6.1. Equilibrado de las corrientes en los condensadores de entrada .....	348		
10.6.2. <i>Snubbers</i> .....	349		
10.6.3. Transformadores .....	351		
10.6.4. Bobinas toroidales .....	353		
10.6.5. Reducción de la ESL de los condensadores THT .....	354		
<b>11. Osciladores de cuarzo .....</b>	<b>355</b>		
<b>11.1. Cristales de cuarzo.....</b>	<b>355</b>	<b>13. Investigación de causas .....</b>	<b>381</b>
11.1.1. Teoría de la oscilación.....	355	13.1. Líneas generales para la investigación .....	381
11.1.2. Elegir el cristal de cuarzo adecuado.....	356	13.2. ¿Que hacer con los problemas de emisiones radiadas? .....	382
11.1.3. ¿Por qué cristales de cuarzo? .....	357	13.2.1. Identificación y reducción de las interferencias.....	382
11.1.4. Temporización y precisión.....	357	13.2.2. Búsqueda de fuentes de interferencia con sondas .....	384
11.1.5. La tolerancia en frecuencia .....	358	13.2.3. Deshabilitar partes del sistema .....	386
11.1.6. Estabilidad en frecuencia .....	358	13.2.4. Identificación de cables que radian .....	386
11.1.7. Envejecimiento ( <i>Aging</i> ) .....	358	13.2.5. Kit de EMC .....	387
11.1.8. Capacidad de carga .....	359	13.2.6. La prueba del lápiz .....	388
<b>11.2. Resonancia en serie y paralelo .....</b>	<b>359</b>	13.2.7. Variación de la frecuencia de trabajo .....	388
11.2.1. Resonancia en serie.....	360	13.2.8. Colocación de filtros .....	388
11.2.2. Resonancia en paralelo .....	361	13.2.9. Problemas en emisiones conducidas .....	389
11.2.3. Tiempo de arranque del oscilador.....	362	<b>13.3. Test de inmunidad .....</b>	<b>389</b>
11.2.4. Tolerancia en frecuencia y capacidad de carga.....	363	13.3.1. Inyectando ruido en los circuitos .....	389
11.2.5. Nivel de potencia aplicada ( <i>drive level</i> ) .....	363	13.3.2. Inyectando transitorios en las entradas .....	390
11.2.6. Resistencia negativa.....	363		
11.2.7. Variación en la frecuencia ( <i>Pullability</i> ) .....	364		
<b>12. Consideraciones de software .....</b>	<b>371</b>	<b>14. Preguntas y Respuestas.....</b>	<b>391</b>
<b>12.1. El software también importa .....</b>	<b>371</b>	14.1. Preguntas frecuentes sobre problemas de EMC .....	391
<b>12.2. Reducción de las emisiones electromagnéticas .....</b>	<b>372</b>	14.2. Entrevista en el departamento de diseño electrónico .....	403
<b>12.3. Mejora de la inmunidad. <i>Debouncing</i> .....</b>	<b>374</b>		
12.3.1. Niveles de las entradas.....	375		
12.3.2. Ciclo de histéresis en las entradas.....	376		
12.3.3. Evolución de las entradas analógicas .....	377		
12.3.4. Muestreo de señales analógicas .....	378		
<b>12.4. Inmunidad en los buses de comunicaciones.....</b>	<b>378</b>		
<b>12.5. El <i>Watchdog</i> .....</b>	<b>378</b>		
12.5.1. Estrategia del <i>watchdog</i> .....	378		
12.5.2. Comprobación del buen funcionamiento del <i>watchdog</i> .....	379		
<b>12.6. Interrupciones .....</b>	<b>380</b>		
<b>13. Investigación de causas .....</b>	<b>381</b>		
<b>13.1. Líneas generales para la investigación .....</b>	<b>381</b>		
<b>13.2. ¿Que hacer con los problemas de emisiones radiadas? .....</b>	<b>382</b>		
13.2.1. Identificación y reducción de las interferencias.....	382		
13.2.2. Búsqueda de fuentes de interferencia con sondas .....	384		
13.2.3. Deshabilitar partes del sistema .....	386		
13.2.4. Identificación de cables que radian .....	386		
13.2.5. Kit de EMC .....	387		
13.2.6. La prueba del lápiz .....	388		
13.2.7. Variación de la frecuencia de trabajo .....	388		
13.2.8. Colocación de filtros .....	388		
13.2.9. Problemas en emisiones conducidas .....	389		
<b>13.3. Test de inmunidad .....</b>	<b>389</b>		
13.3.1. Inyectando ruido en los circuitos .....	389		
13.3.2. Inyectando transitorios en las entradas .....	390		
<b>14. Preguntas y Respuestas.....</b>	<b>391</b>		
<b>14.1. Preguntas frecuentes sobre problemas de EMC .....</b>	<b>391</b>		
<b>14.2. Entrevista en el departamento de diseño electrónico .....</b>	<b>403</b>		
<b>15. Datos prácticos.....</b>	<b>409</b>		
<b>15.1. Unidades y símbolos.....</b>	<b>409</b>		
<b>15.2. Aproximaciones interesantes .....</b>	<b>411</b>		

15.2.1. Líneas de transmisión .....	411
15.2.2. Vías.....	411
15.2.3. Planos .....	411
15.2.4. Condensadores.....	411
15.2.5. Varios .....	411
15.2.6. Elementos parásitos de las vías.....	412
<b>15.3. Check list de diseño de circuitos impresos.....</b>	<b>415</b>
15.3.1. Planos de alimentación y masa .....	415
15.3.2. Pistas de circuito impreso .....	415
15.3.3. Componentes .....	415
15.3.4. Microcontroladores.....	415
15.3.5. CAN y LIN .....	416
15.3.6. Partición de circuitos .....	416
15.3.7. Supresión de ruido en el origen .....	416
15.3.8. Supresión del acoplamiento de ruido.....	416
15.3.9. Reducción de ruido en el receptor. ....	417
15.3.10. Otros.....	417
<b>16. Glosario .....</b>	<b>419</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>429</b>
<b>ÍNDICE.....</b>	<b>431</b>